
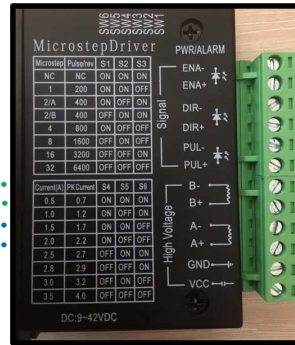
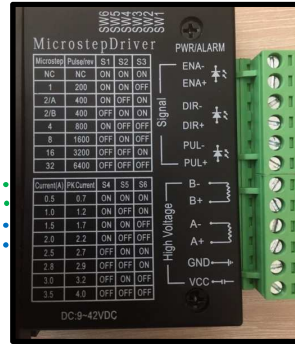


*** Arduino ile CNC yapalım ***

TB6600
X EKSENİ

TB6600
Y EKSENİ

TB6600
Z EKSENİ

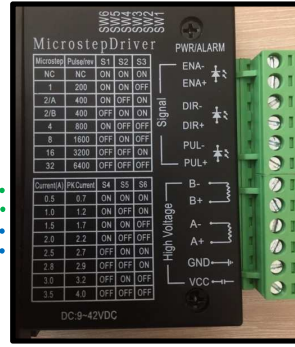

GND

Bilgisayar USB girişi

**STEP MOTOR
(NEMA 23)**
23HS3416
1.39 volt, 3A
2,2 NM

1600 ADIM
SW1=OFF
SW2=ON
SW3=OFF

2,8 AMPER
SW4=OFF
SW5=OFF
SW6=ON



Güç Kaynağı
24 V 20 A

V-
V+

- * GRBL 'yi Arduino'ya yükleyiniz
- * CNC kodlarını CNC kod sender' la gönderiniz